

CS223 Lab Assignment 1

Preliminary Work

Bilkent University
Spring 2021/2022


Deniz Tuna Onguner

22001788

Section 2

February 21, 2021

HALF ADDER

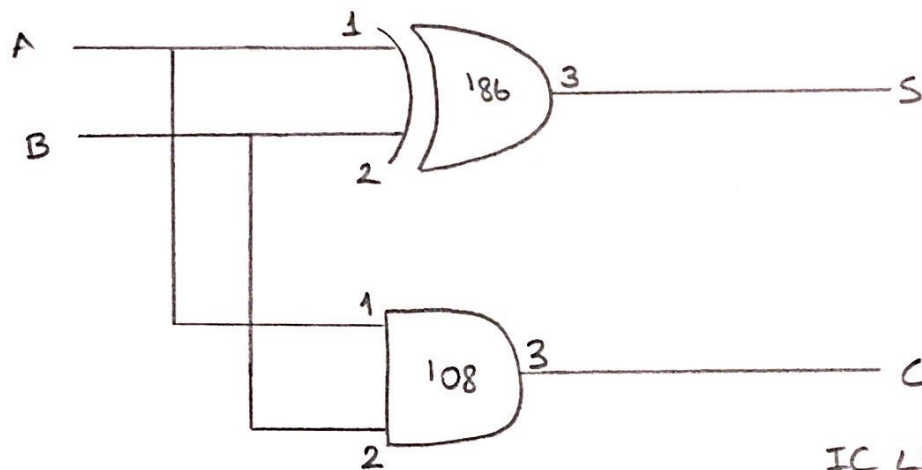


7 - GND / 14 - VCC

IC List:

1 x 74LS86

1 x 74LS08

HALF SUBTRACTOR

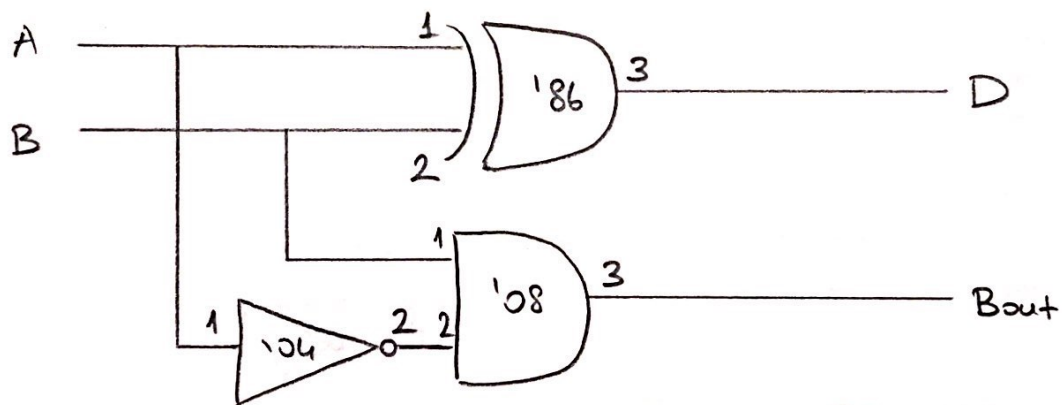

7 - GND / 14 - VCC


IC List:

1 x 74LS86

1 x 74LS08

1 x 74LS04

FULL ADDER

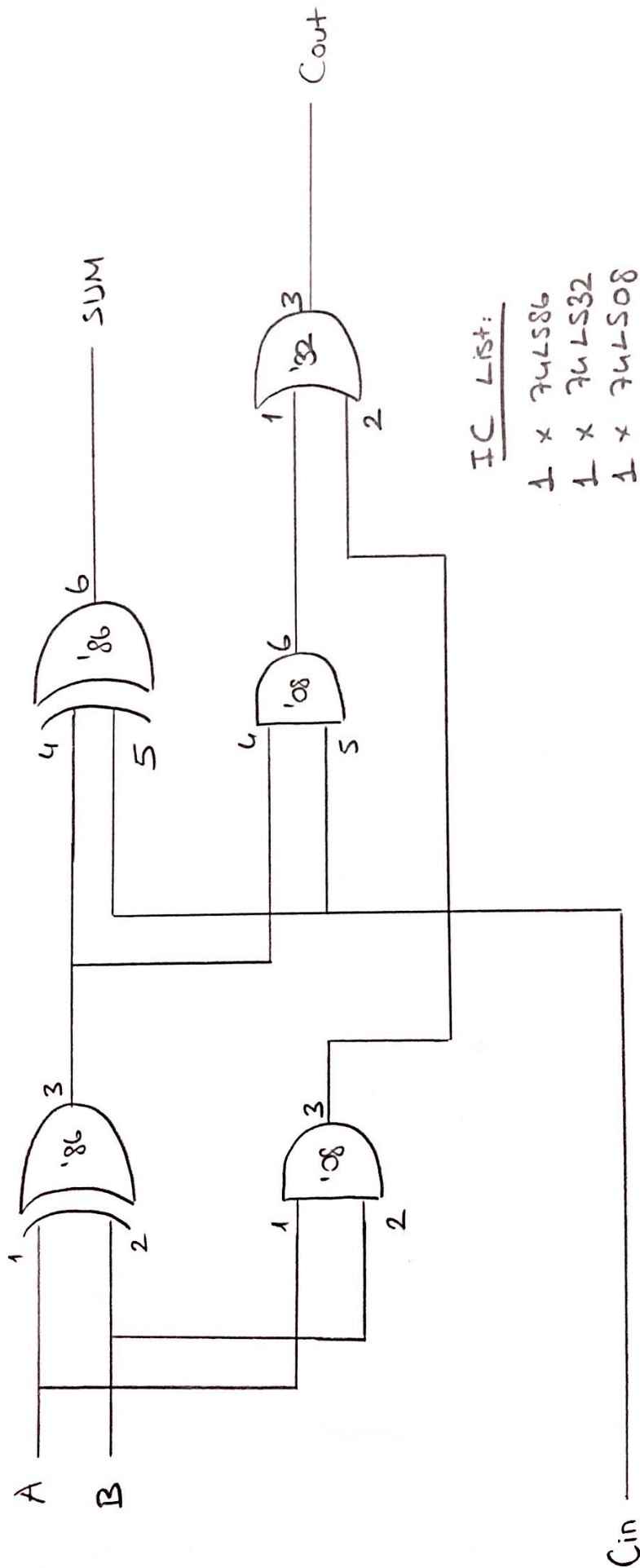


IC List:

- 1 x 74LS86
- 1 x 74LS32
- 1 x 74LS08

7 - GND / 14 - VCC

FULL SUBTRACTOR

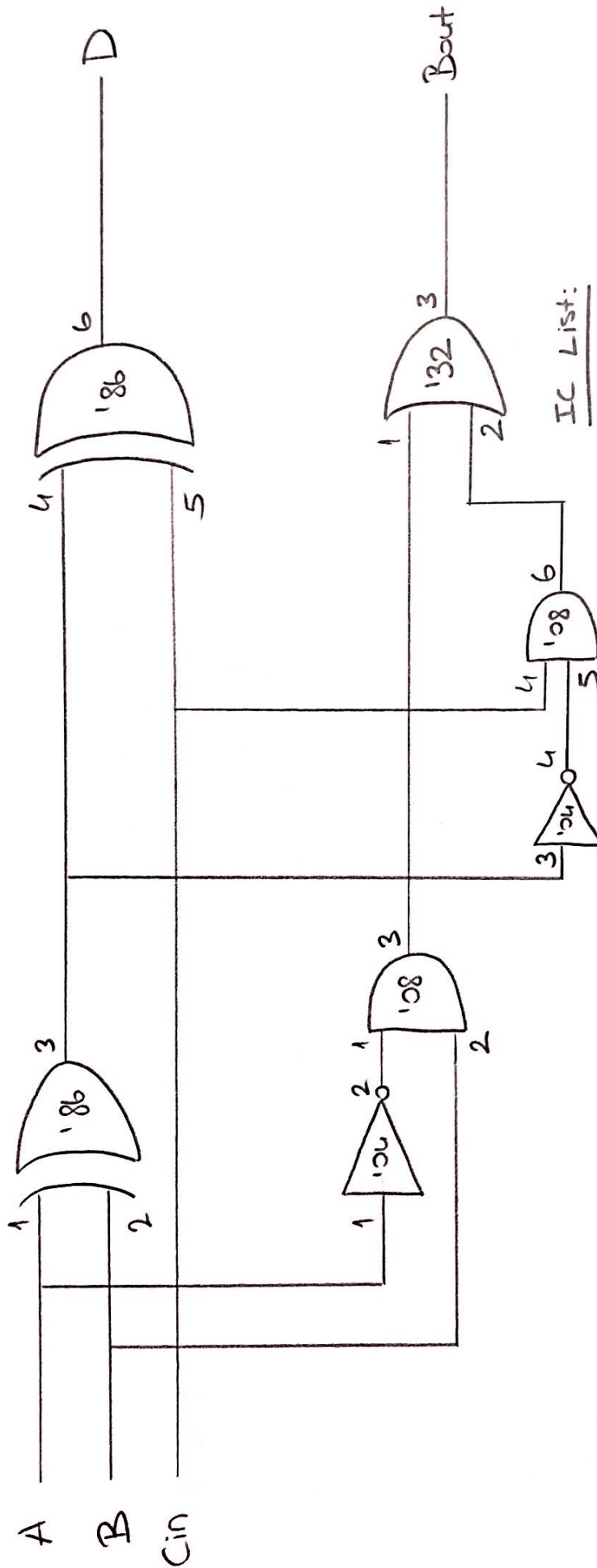


IC List:
 1x 74LS86
 1x 74LS08
 1x 74LS04
 1x 74LS32

7-GND/14-VCC

THREE INPUT XOR GATE

IC List:
1x 74LS86

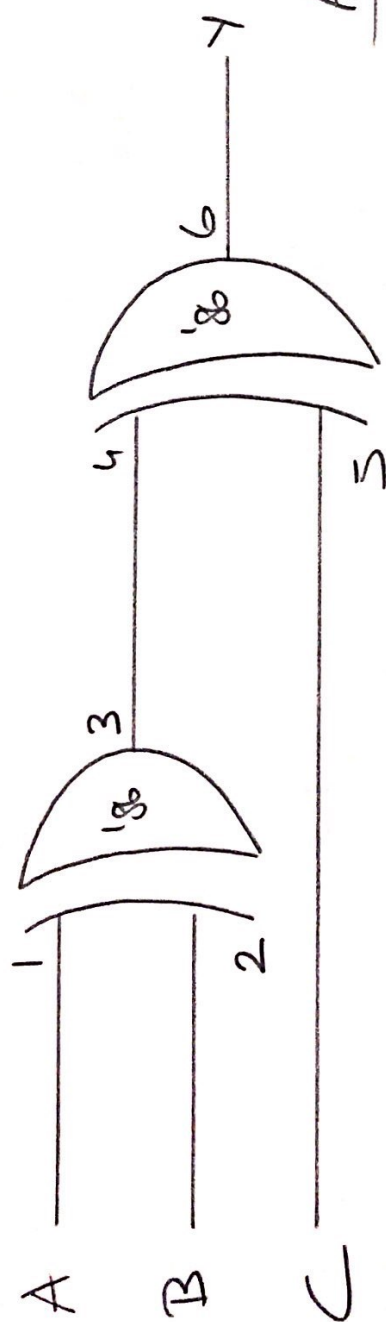

7 - GND / 14 - VCC

$$Y = (A \oplus B) \oplus C$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1